УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники Дисциплина «Дискретная математика»

Курсовая работа Часть 2

Вариант 126

Студент Линейский Аким Евгеньевич P3115

Преподаватель Поляков Владимир Иванович


Задание


Построить комбинационную схему реализующую функцию $C=(A+B) \mod 9$ (C-4 бита, A-3 бита, B-2 бита). При переносе устанавливается бит e.

Таблица истинности


№	a_1	a_2	a_3	b_1	b_2	c_5	c_1	c_2	c_3	c_4
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1
4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
5	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
6	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
7	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0
8	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
9	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1
10	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0
11	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1
12	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1
13	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0
14	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1
15	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0
16	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
17	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1
18	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0
19	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1
20	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1
21	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0
22	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1
23	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0
24	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0
25	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1
26	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0
27	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0
28	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1
29	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0
30	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0
31	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1

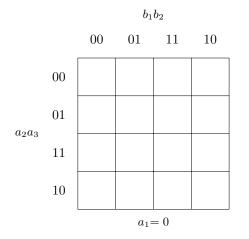
Минимизация булевых функций на картах Карно



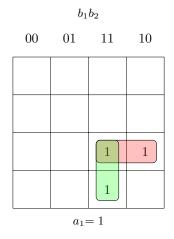


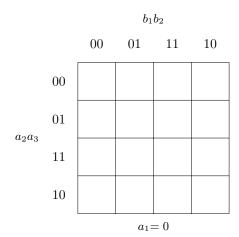
$$c_5 = a_1 a_2 a_3 b_1 \vee a_1 a_2 b_1 b_2 \quad (S_Q = 10)$$



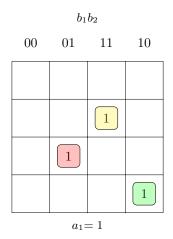

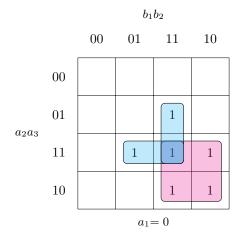
$$c_1 = a_1\,a_2\,a_3\,\overline{b_1}\,b_2 \vee a_1\,a_2\,\overline{a_3}\,b_1\,\overline{b_2} \vee a_1\,\overline{a_2}\,a_3\,b_1\,b_2 \quad (S_Q = 18)$$



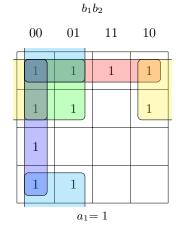

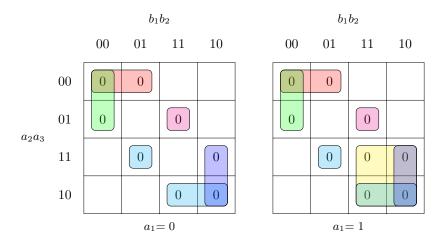
 $c_2 = a_1\,\overline{a_2}\,\overline{a_3} \vee a_1\,\overline{a_2}\,\overline{b_1} \vee a_1\,\overline{a_2}\,\overline{b_2} \vee a_1\,\overline{a_3}\,\overline{b_1} \vee a_1\,\overline{b_1}\,\overline{b_2} \vee \overline{a_1}\,a_2\,b_1 \vee \overline{a_1}\,a_2\,a_3\,b_2 \vee \overline{a_1}\,a_3\,b_1\,b_2 \quad (S_Q = 34)$



$$c_{3} = (a_{2} \vee a_{3} \vee b_{1}) (a_{2} \vee b_{1} \vee b_{2}) (\overline{a_{1}} \vee \overline{a_{2}} \vee \overline{b_{1}}) (\overline{a_{2}} \vee a_{3} \vee \overline{b_{1}}) (\overline{a_{2}} \vee \overline{b_{1}} \vee b_{2})$$

$$(a_{2} \vee \overline{a_{3}} \vee \overline{b_{1}} \vee \overline{b_{2}}) (\overline{a_{2}} \vee \overline{a_{3}} \vee b_{1} \vee \overline{b_{2}})$$

$$(S_{Q} = 30)$$

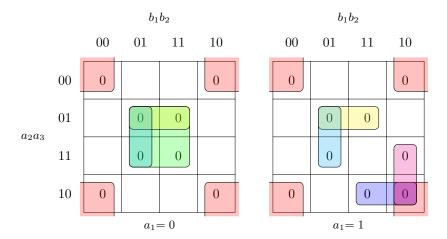

$$c_4 = (a_3 \lor b_2) \ (a_1 \lor \overline{a_3} \lor \overline{b_2}) \ (a_2 \lor \overline{a_3} \lor \overline{b_2}) \ (\overline{a_3} \lor b_1 \lor \overline{b_2}) \ (\overline{a_1} \lor \overline{a_2} \lor a_3 \lor \overline{b_1}) \ (\overline{a_1} \lor \overline{a_2} \lor \overline{b_1} \lor b_2) \quad (S_Q = 25)$$

Преобразование системы булевых функций

$$\begin{cases} c_{5} = a_{1} a_{2} a_{3} b_{1} \vee a_{1} a_{2} b_{1} b_{2} & (S_{Q}^{c_{5}} = 10) \\ c_{1} = a_{1} a_{2} a_{3} \overline{b_{1}} b_{2} \vee a_{1} a_{2} \overline{a_{3}} b_{1} \overline{b_{2}} \vee a_{1} \overline{a_{2}} a_{3} b_{1} b_{2} & (S_{Q}^{c_{5}} = 18) \\ c_{2} = a_{1} \overline{a_{2}} \overline{a_{3}} \vee a_{1} \overline{a_{2}} \overline{b_{1}} \vee a_{1} \overline{a_{2}} \overline{b_{2}} \vee a_{1} \overline{a_{3}} \overline{b_{1}} \vee a_{1} \overline{b_{1}} \overline{b_{2}} \vee \overline{a_{1}} a_{2} b_{1} \vee \overline{a_{1}} a_{2} a_{3} b_{2} \vee \\ \vee \overline{a_{1}} a_{3} b_{1} b_{2} & (S_{Q}^{c_{2}} = 34) \end{cases}$$

$$c_{3} = a_{2} \vee a_{3} \vee b_{1} a_{2} \vee b_{1} \vee b_{2} \overline{a_{1}} \vee \overline{a_{2}} \vee \overline{b_{1}} \overline{a_{2}} \vee a_{3} \vee \overline{b_{1}} \overline{a_{2}} \vee \overline{b_{1}} \vee b_{2} \wedge \\ \wedge a_{2} \vee \overline{a_{3}} \vee \overline{b_{1}} \vee \overline{b_{2}} \overline{a_{2}} \vee \overline{a_{3}} \vee b_{1} \vee \overline{b_{2}} \\ c_{4} = a_{3} \vee b_{2} a_{1} \vee \overline{a_{3}} \vee \overline{b_{2}} a_{2} \vee \overline{a_{3}} \vee \overline{b_{2}} \overline{a_{3}} \vee b_{1} \vee \overline{b_{2}} \overline{a_{1}} \vee \overline{a_{2}} \vee a_{3} \vee \overline{b_{1}} \wedge \\ \wedge \overline{a_{1}} \vee \overline{a_{2}} \vee \overline{b_{1}} \vee b_{2} & (S_{Q}^{c_{4}} = 25) \end{cases}$$

$$(S_{Q}^{c_{4}} = 25)$$

Проведем раздельную факторизацию системы.

$$\begin{cases} c_5 = a_1 \, a_2 \, b_1 \, \left(a_3 \vee b_2\right) & \left(S_Q^{c_5} = 6\right) \\ c_1 = a_1 \, \left(a_2 \, a_3 \, \overline{b_1} \, b_2 \vee a_2 \, \overline{a_3} \, b_1 \, \overline{b_2} \vee \overline{a_2} \, a_3 \, b_1 \, b_2\right) & \left(S_Q^{c_1} = 17\right) \\ c_2 = a_1 \, \overline{b_1} \, \left(\overline{a_3} \vee \overline{b_2}\right) \vee a_1 \, \overline{a_2} \, \left(\overline{a_3} \vee \overline{b_1} \vee \overline{b_2}\right) \vee \overline{a_1} \, a_2 \, b_1 \vee \overline{a_1} \, a_3 \, b_2 \, \left(a_2 \vee b_1\right) & \left(S_Q^{c_2} = 24\right) \\ c_3 = \left(\overline{a_2} \vee \overline{b_1} \vee a_3 \, b_2 \, \overline{a_1}\right) \, \left(a_2 \vee b_1 \vee a_3 \, b_2\right) \, \left(a_2 \vee \overline{a_3} \vee \overline{b_1} \vee \overline{b_2}\right) \, \left(\overline{a_2} \vee \overline{a_3} \vee b_1 \vee \overline{b_2}\right) & \left(S_Q^{c_3} = 23\right) \\ c_4 = \left(a_3 \vee b_2\right) \, \left(\overline{a_3} \vee \overline{b_2} \vee a_1 \, a_2 \, b_1\right) \, \left(\overline{a_1} \vee \overline{a_2} \vee \overline{b_1} \vee a_3 \, b_2\right) & \left(S_Q^{c_4} = 17\right) \\ \left(S_Q = 87\right) & \left(S_Q = 87\right) & \left(S_Q^{c_5} = 6\right) \\ \end{cases}$$

Проведем совместную декомпозицию системы.

$$\varphi_0 = a_3 \, b_2, \quad \overline{\varphi_0} = \overline{a_3} \vee \overline{b_2}$$

$$\begin{cases} \varphi_0 = a_3 \, b_2 & (S_Q^{\varphi_0} = 2) \\ c_5 = a_1 \, a_2 \, b_1 \, \left(a_3 \vee b_2\right) & (S_Q^{c_5} = 6) \\ c_1 = a_1 \, \left(\varphi_0 \, a_2 \, \overline{b_1} \vee \varphi_0 \, \overline{a_2} \, b_1 \vee a_2 \, \overline{a_3} \, b_1 \, \overline{b_2}\right) & (S_Q^{c_1} = 15) \\ c_2 = \varphi_0 \, \overline{a_1} \, \left(a_2 \vee b_1\right) \vee a_1 \, \overline{a_2} \, \left(\overline{\varphi_0} \vee \overline{b_1}\right) \vee \overline{\varphi_0} \, a_1 \, \overline{b_1} \vee \overline{a_1} \, a_2 \, b_1 & (S_Q^{c_2} = 20) \\ c_3 = \left(\varphi_0 \vee a_2 \vee b_1\right) \, \left(\overline{\varphi_0} \vee a_2 \vee \overline{b_1}\right) \, \left(\overline{\varphi_0} \vee \overline{a_2} \vee b_1\right) \, \left(\overline{a_2} \vee \overline{b_1} \vee \varphi_0 \, \overline{a_1}\right) & (S_Q^{c_3} = 18) \\ c_4 = \left(a_3 \vee b_2\right) \, \left(\overline{\varphi_0} \vee a_1 \, a_2 \, b_1\right) \, \left(\varphi_0 \vee \overline{a_1} \vee \overline{a_2} \vee \overline{b_1}\right) & (S_Q^{c_4} = 14) \\ \left(S_Q = 76\right) & (S_Q^{c_5} = 2) \end{cases}$$

Проведем совместную декомпозицию системы.

$$\varphi_1 = (\overline{\varphi_0} \vee a_2 \vee \overline{b_1}) (\overline{\varphi_0} \vee \overline{a_2} \vee b_1), \quad \overline{\varphi_1} = \varphi_0 \, \overline{a_2} \, b_1 \vee \varphi_0 \, a_2 \, \overline{b_1}$$

$$\begin{cases} \varphi_{0} = a_{3} b_{2} & (S_{Q}^{\varphi_{0}} = 2) \\ c_{5} = a_{1} a_{2} b_{1} (a_{3} \vee b_{2}) & (S_{Q}^{c_{5}} = 6) \\ c_{2} = \varphi_{0} \overline{a_{1}} (a_{2} \vee b_{1}) \vee a_{1} \overline{a_{2}} (\overline{\varphi_{0}} \vee \overline{b_{1}}) \vee \overline{\varphi_{0}} a_{1} \overline{b_{1}} \vee \overline{a_{1}} a_{2} b_{1} & (S_{Q}^{c_{2}} = 20) \\ c_{4} = (a_{3} \vee b_{2}) (\overline{\varphi_{0}} \vee a_{1} a_{2} b_{1}) (\varphi_{0} \vee \overline{a_{1}} \vee \overline{a_{2}} \vee \overline{b_{1}}) & (S_{Q}^{c_{4}} = 14) \\ \varphi_{1} = (\overline{\varphi_{0}} \vee a_{2} \vee \overline{b_{1}}) (\overline{\varphi_{0}} \vee \overline{a_{2}} \vee b_{1}) & (S_{Q}^{\varphi_{1}} = 8) \\ c_{1} = a_{1} (\overline{\varphi_{1}} \vee a_{2} \overline{a_{3}} b_{1} \overline{b_{2}}) & (S_{Q}^{c_{1}} = 8) \\ c_{3} = \varphi_{1} (\varphi_{0} \vee a_{2} \vee b_{1}) (\overline{a_{2}} \vee \overline{b_{1}} \vee \varphi_{0} \overline{a_{1}}) & (S_{Q}^{c_{3}} = 11) \\ (S_{Q} = 71) \end{cases}$$

Проведем совместную декомпозицию системы.

$$\varphi_2 = a_1 \, a_2 \, b_1, \quad \overline{\varphi_2} = \overline{a_1} \vee \overline{a_2} \vee \overline{b_1}$$

$$\varphi_{2} = a_{1} \, a_{2} \, b_{1}, \quad \overline{\varphi_{2}} = \overline{a_{1}} \vee \overline{a_{2}} \vee \overline{b_{1}}$$

$$\begin{cases} \varphi_{2} = a_{1} \, a_{2} \, b_{1} & (S_{Q}^{\varphi_{2}} = 3) \\ \varphi_{0} = a_{3} \, b_{2} & (S_{Q}^{\varphi_{0}} = 2) \\ c_{5} = \varphi_{2} \, (a_{3} \vee b_{2}) & (S_{Q}^{c_{5}} = 4) \\ c_{2} = \varphi_{0} \, \overline{a_{1}} \, (a_{2} \vee b_{1}) \vee a_{1} \, \overline{a_{2}} \, (\overline{\varphi_{0}} \vee \overline{b_{1}}) \vee \overline{\varphi_{0}} \, a_{1} \, \overline{b_{1}} \vee \overline{a_{1}} \, a_{2} \, b_{1} & (S_{Q}^{c_{2}} = 20) \\ c_{4} = (a_{3} \vee b_{2}) \, (\overline{\varphi_{0}} \vee \varphi_{2}) \, (\varphi_{0} \vee \overline{\varphi_{2}}) & (S_{Q}^{c_{4}} = 9) \\ \varphi_{1} = (\overline{\varphi_{0}} \vee a_{2} \vee \overline{b_{1}}) \, (\overline{\varphi_{0}} \vee \overline{a_{2}} \vee b_{1}) & (S_{Q}^{c_{1}} = 8) \\ c_{1} = a_{1} \, (\overline{\varphi_{1}} \vee a_{2} \, \overline{a_{3}} \, b_{1} \, \overline{b_{2}}) & (S_{Q}^{c_{1}} = 8) \\ c_{3} = \varphi_{1} \, (\varphi_{0} \vee a_{2} \vee b_{1}) \, (\overline{a_{2}} \vee \overline{b_{1}} \vee \varphi_{0} \, \overline{a_{1}}) & (S_{Q}^{c_{3}} = 11) \\ (S_{Q} = 68) \end{cases}$$

Проведем совместную декомпозицию системы.

$$\varphi_3 = \overline{a_3} \, \overline{b_2}, \quad \overline{\varphi_3} = a_3 \lor b_2$$

$$\begin{cases} \varphi_3 = \overline{a_3} \, \overline{b_2} & (S_Q^{\varphi_3} = 2) \\ \varphi_2 = a_1 \, a_2 \, b_1 & (S_Q^{\varphi_2} = 3) \\ \varphi_0 = a_3 \, b_2 & (S_Q^{\varphi_2} = 2) \\ c_5 = \varphi_2 \, \overline{\varphi_3} & (S_Q^{\varphi_2} = 2) \\ c_2 = \varphi_0 \, \overline{a_1} \, (a_2 \vee b_1) \vee a_1 \, \overline{a_2} \, \left(\overline{\varphi_0} \vee \overline{b_1} \right) \vee \overline{\varphi_0} \, a_1 \, \overline{b_1} \vee \overline{a_1} \, a_2 \, b_1 & (S_Q^{e_2} = 20) \\ c_4 = \overline{\varphi_3} \, \left(\varphi_0 \vee \overline{\varphi_2} \right) \, \left(\overline{\varphi_0} \vee \varphi_2 \right) & (S_Q^{e_4} = 7) \\ \varphi_1 = \left(\overline{\varphi_0} \vee a_2 \vee \overline{b_1} \right) \, \left(\overline{\varphi_0} \vee \overline{a_2} \vee b_1 \right) & (S_Q^{\varphi_1} = 8) \\ c_1 = a_1 \, \left(\overline{\varphi_1} \vee \varphi_3 \, a_2 \, b_1 \right) & (S_Q^{e_1} = 7) \\ c_3 = \varphi_1 \, \left(\varphi_0 \vee a_2 \vee b_1 \right) \, \left(\overline{a_2} \vee \overline{b_1} \vee \varphi_0 \, \overline{a_1} \right) & (S_Q^{e_3} = 11) \\ (S_Q = 66) & (S_Q^{e_3} = 2) \\ \end{cases}$$

Проведем совместную декомпозицию системы.

$$\varphi_4 = \varphi_0 \, \overline{a_1}$$

$$\begin{cases} \varphi_3 = \overline{a_3} \, \overline{b_2} & (S_Q^{\varphi_3} = 2) \\ \varphi_2 = a_1 \, a_2 \, b_1 & (S_Q^{\varphi_2} = 3) \\ \varphi_0 = a_3 \, b_2 & (S_Q^{\varphi_2} = 2) \\ c_5 = \varphi_2 \, \overline{\varphi_3} & (S_Q^{c_5} = 2) \\ c_4 = \overline{\varphi_3} \, (\varphi_0 \vee \overline{\varphi_2}) \, (\overline{\varphi_0} \vee \varphi_2) & (S_Q^{c_4} = 7) \\ \varphi_1 = \left(\overline{\varphi_0} \vee a_2 \vee \overline{b_1} \right) \, (\overline{\varphi_0} \vee \overline{a_2} \vee b_1) & (S_Q^{\varphi_1} = 8) \\ c_1 = a_1 \, (\overline{\varphi_1} \vee \varphi_3 \, a_2 \, b_1) & (S_Q^{c_1} = 7) \\ \varphi_4 = \varphi_0 \, \overline{a_1} & (S_Q^{\varphi_4} = 2) \\ c_2 = \varphi_4 \, (a_2 \vee b_1) \vee a_1 \, \overline{a_2} \, (\overline{\varphi_0} \vee \overline{b_1}) \vee \overline{\varphi_0} \, a_1 \, \overline{b_1} \vee \overline{a_1} \, a_2 \, b_1 & (S_Q^{c_2} = 19) \\ c_3 = \varphi_1 \, (\varphi_0 \vee a_2 \vee b_1) \, (\varphi_4 \vee \overline{a_2} \vee \overline{b_1}) & (S_Q^{c_3} = 9) \\ (S_Q = 65) & (S_Q^{c_3} = 2) \end{cases}$$

Проведем совместную декомпозицию системы.

$$\varphi_5 = a_2 \vee b_1$$

$$\begin{cases} \varphi_5 = a_2 \vee b_1 & (S_Q^{\varphi_5} = 2) \\ \varphi_3 = \overline{a_3} \, \overline{b_2} & (S_Q^{\varphi_3} = 2) \\ \varphi_2 = a_1 \, a_2 \, b_1 & (S_Q^{\varphi_2} = 3) \\ \varphi_0 = a_3 \, b_2 & (S_Q^{\varphi_0} = 2) \\ c_5 = \varphi_2 \, \overline{\varphi_3} & (S_Q^{\varphi_5} = 2) \\ c_4 = \overline{\varphi_3} \, (\varphi_0 \vee \overline{\varphi_2}) \, (\overline{\varphi_0} \vee \varphi_2) & (S_Q^{\varphi_4} = 7) \\ \varphi_1 = (\overline{\varphi_0} \vee a_2 \vee \overline{b_1}) \, (\overline{\varphi_0} \vee \overline{a_2} \vee b_1) & (S_Q^{\varphi_1} = 8) \\ c_1 = a_1 \, (\overline{\varphi_1} \vee \varphi_3 \, a_2 \, b_1) & (S_Q^{\varphi_4} = 2) \\ \varphi_4 = \varphi_0 \, \overline{a_1} & (S_Q^{\varphi_4} = 2) \\ c_2 = \varphi_4 \, \varphi_5 \vee a_1 \, \overline{a_2} \, (\overline{\varphi_0} \vee \overline{b_1}) \vee \overline{\varphi_0} \, a_1 \, \overline{b_1} \vee \overline{a_1} \, a_2 \, b_1 & (S_Q^{\varphi_3} = 17) \\ c_3 = \varphi_1 \, (\varphi_0 \vee \varphi_5) \, (\varphi_4 \vee \overline{a_2} \vee \overline{b_1}) & (S_Q^{\varphi_3} = 8) \\ (S_Q = 64) \end{cases}$$

Проведем совместную декомпозицию системы.

$$\varphi_6 = a_2 b_1, \quad \overline{\varphi_6} = \overline{a_2} \vee \overline{b_1}$$

$$\begin{cases} \varphi_6 = a_2 \, b_1 & (S_Q^{\varphi_6} = 2) \\ \varphi_5 = a_2 \vee b_1 & (S_Q^{\varphi_5} = 2) \\ \varphi_3 = \overline{a_3} \, \overline{b_2} & (S_Q^{\varphi_3} = 2) \\ \varphi_2 = \varphi_6 \, a_1 & (S_Q^{\varphi_2} = 2) \\ \varphi_0 = a_3 \, b_2 & (S_Q^{\varphi_0} = 2) \\ c_5 = \varphi_2 \, \overline{\varphi_3} & (S_Q^{\varphi_0} = 2) \\ c_4 = \overline{\varphi_3} \, (\varphi_0 \vee \overline{\varphi_2}) \, (\overline{\varphi_0} \vee \varphi_2) & (S_Q^{c_4} = 7) \\ \varphi_1 = \left(\overline{\varphi_0} \vee a_2 \vee \overline{b_1}\right) \, (\overline{\varphi_0} \vee \overline{a_2} \vee b_1) & (S_Q^{\varphi_1} = 8) \\ c_1 = a_1 \, (\overline{\varphi_1} \vee \varphi_3 \, \varphi_6) & (S_Q^{e_1} = 6) \\ \varphi_4 = \varphi_0 \, \overline{a_1} & (S_Q^{\varphi_4} = 2) \\ c_2 = \varphi_4 \, \varphi_5 \vee \varphi_6 \, \overline{a_1} \vee a_1 \, \overline{a_2} \, (\overline{\varphi_0} \vee \overline{b_1}) \vee \overline{\varphi_0} \, a_1 \, \overline{b_1} & (S_Q^{e_2} = 16) \\ c_3 = \varphi_1 \, (\varphi_0 \vee \varphi_5) \, (\varphi_4 \vee \overline{\varphi_6}) & (S_Q^{e_3} = 7) \\ (S_Q = 63) & (S_Q^{e_3} = 7) \end{cases}$$

Проведем совместную декомпозицию системы.

$$\varphi_7 = \overline{\varphi_0} \vee \overline{b_1}$$

$$\varphi_7 = \overline{\varphi_0} \vee \overline{b_1}$$

$$\begin{cases} \varphi_6 = a_2 \, b_1 & (S_Q^{\varphi_6} = 2) \\ \varphi_5 = a_2 \vee b_1 & (S_Q^{\varphi_5} = 2) \\ \varphi_3 = \overline{a_3} \, \overline{b_2} & (S_Q^{\varphi_3} = 2) \\ \varphi_2 = \varphi_6 \, a_1 & (S_Q^{\varphi_2} = 2) \\ \varphi_0 = a_3 \, b_2 & (S_Q^{\varphi_0} = 2) \\ c_5 = \varphi_2 \, \overline{\varphi_3} & (S_Q^{\varepsilon_5} = 2) \\ c_4 = \overline{\varphi_3} \, (\varphi_0 \vee \overline{\varphi_2}) \, (\overline{\varphi_0} \vee \varphi_2) & (S_Q^{c_4} = 7) \\ \varphi_4 = \varphi_0 \, \overline{a_1} & (S_Q^{\varphi_4} = 2) \\ \varphi_7 = \overline{\varphi_0} \vee \overline{b_1} & (S_Q^{\varphi_4} = 2) \\ \varphi_1 = (\varphi_7 \vee a_2) \, (\overline{\varphi_0} \vee \overline{a_2} \vee b_1) & (S_Q^{\varphi_1} = 7) \\ c_1 = a_1 \, (\overline{\varphi_1} \vee \varphi_3 \, \varphi_6) & (S_Q^{c_1} = 7) \\ c_2 = \varphi_4 \, \varphi_5 \vee \varphi_6 \, \overline{a_1} \vee \varphi_7 \, a_1 \, \overline{a_2} \vee \overline{\varphi_0} \, a_1 \, \overline{b_1} & (S_Q^{c_2} = 14) \\ c_3 = \varphi_1 \, (\varphi_0 \vee \varphi_5) \, (\varphi_4 \vee \overline{\varphi_6}) & (S_Q^{c_3} = 7) \\ (S_Q = 62) \end{cases}$$


Синтез комбинационной схемы в булемов базисе

Будем анализировать схему на следующем наборе аргументов:

$$a_1 = 1$$
, $a_2 = 0$, $a_3 = 0$, $b_1 = 1$, $b_2 = 1$

Выходы схемы из таблицы истинности:
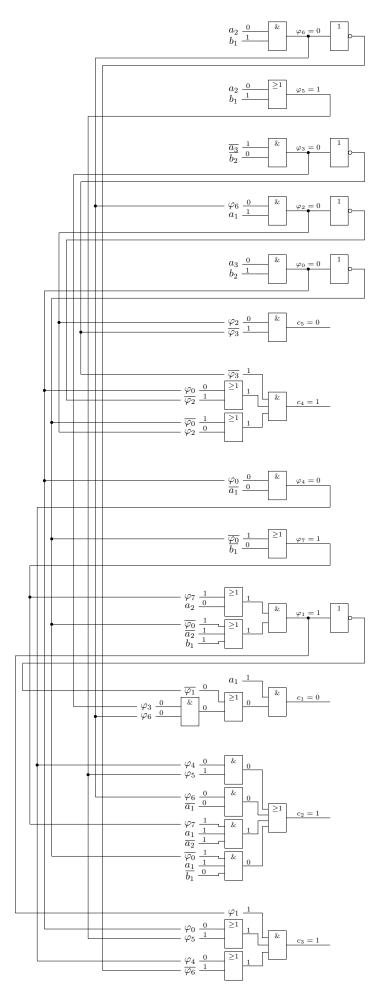
$$c_5 = 0, c_1 = 0, c_2 = 1, c_3 = 1, c_4 = 1$$



Цена схемы: $S_Q=62$. Задержка схемы: $T=8\tau$.